

古い業務用機器／現状アンプの楽しみかた

WE-86A 300A(B)PPアンプ(2)



深井正喜

前回はウェスタン 86 A アンプの修復を行いました、今回は 86 を組むという感じになりました。例によってウェスタン・サウンド・インクに顔をだすと、M 社長が「またハチロク (WE 86 アンプ) が入ってくるけど、今回のはちょっと面白いからまた遊んでみる？」という悪魔？の囁きが聞こえてきました。「ちょっと面白い」という言葉が少々引っ掛かりましたが、再びお言葉に甘えさせて頂く事にしました。

ドンガラ 86 アンプ

後日、受け取りに伺うと、M 社長が「これが、例のハチロクね」と意味ありげな笑いと共に、グレーの金属ケースに入ったハチロクを指差します。やはり金属ケースはカッコイイな、なんて思いながら近寄り、肝心のハチロクはどんな状態かなと、フロント・パネルを外すと、私は一瞬言葉を失いましたが、そのあと大爆笑をしてしまいました。

中身は、なんとドンガラハチロ

クだったのです！ 付いているのは、電源トランス、ケミコン 2 本、と SW のみ。見事に剥ぎ取られています。先日の「面白いハチロク」の意味はこれだったのです。

WE 86 の基本回路を組む

さて、遊ぶと言っても本物の WE 86 アンプのシャーシですから、適当な球を使ってアンプを組む訳にもいきません。ウェスタン・サウンド・インクでは 86 アンプタイプのキットの販売や、各トランスを販売しています。特にインターステージ・トランスやアウトプット・トランスには、少々個人的にも興味があったので、これらを使用し 86 の基本回路を組むことにしました。今回組む回路は、WE 86 アンプから、メータ回路を削除し、前回の修復時と同様に電圧増幅段を 2 段とします。もともと、なんの変哲もないインターステージ・トランスを使用したプッシュプル・アンプなので、回路図をご覧になって頂ければお分かりの

通り、かなりシンプルなものとなります。

使用部品

(1) インプット・トランス

WE 製 261-B (200 Ω /110 k Ω) で、これはパーマロイのシールドケースに入れて使用します。

(2) インターステージ・トランス


WE 543 A のコアを利用し、WE 264 C と同様に巻きなおした物を使用します。W.S.I 製で、同社の 86 キットに使用されているものです。

(3) アウトプット・トランス

W.S.I 製で、WE 166-A と同スペックで作られた物です。これも同社の 86 キットに使用されているものです。

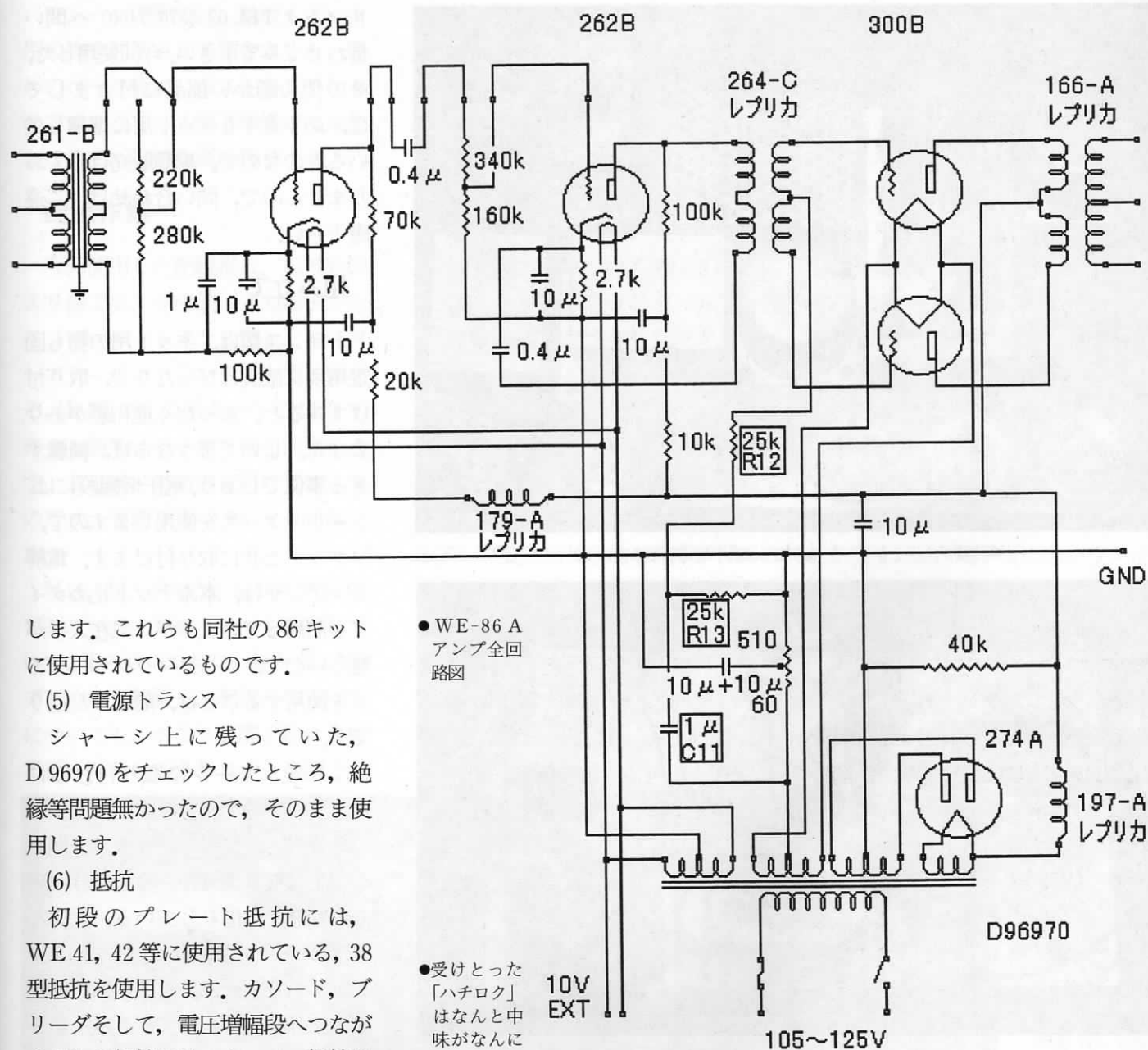(4) チョーク・トランス

電源部には、W.S.I 製の WE 197-A と同スペックの物を使用します。電圧増幅段へのチョークには、WE 179 A に近い内容の WE 製チョークを円筒形のケースに入れ使用



します。これらも同社の 86 キットに使用されているものです。

(5) 電源トランス

シャーシ上に残っていた、D 96970 をチェックしたところ、絶縁等問題無かったので、そのまま使用します。

(6) 抵抗


初段のプレート抵抗には、WE 41, 42 等を使用されている、38 型抵抗を使用します。カソード、ブリーダとして、電圧増幅段へつながる 5 k の抵抗には、ホーロー抵抗を

使用します。他の抵抗は A & B タイプを使用しました。

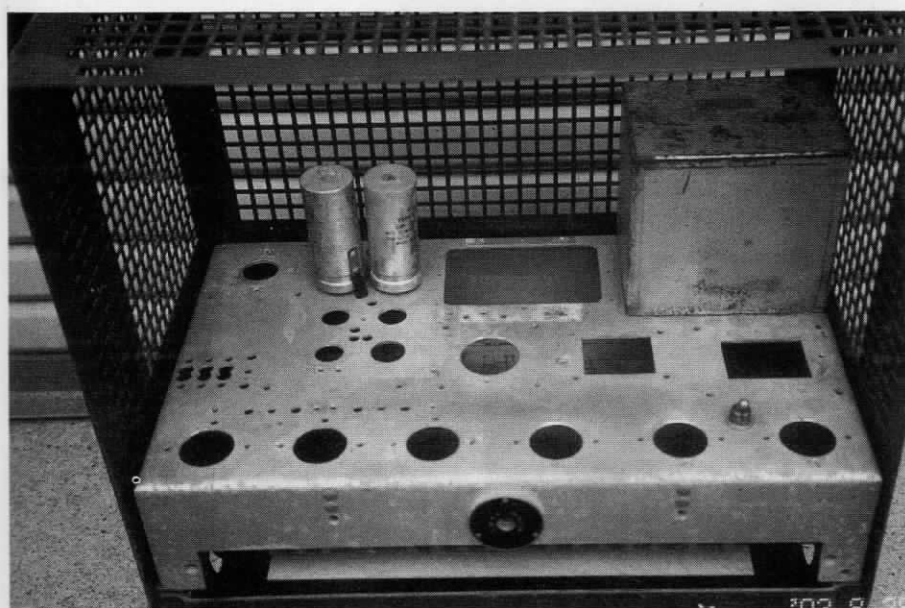(7) コンデンサ

結合コンデンサには、実際に使用されているものと同じものを使用しました。電解コンデンサは、ナット止めタイプが入手出来なかったので、小型のベークマウントタイプを使用することにしました。

等々、ほとんどキット状態で、作業を進めていくことにしました。W. S. I 製のトランスについては、単品販売も行っていますので、興味のある方は W. S. I (ウェスタン・サウン




行ってしまいます。その後端子板までを、慎重に距離(長さ)を整えて配線を行い、最後にたこ糸レーシングを行います。長さがいいかげんですと綺麗にまとまりませんので気を使います。

電気特性

まず、1 kHz の正弦波を入力し、出力を測定してみると 14 W でクリップが始まり、ひずみ 5% で 18 W の出力が得られました。残留ノイズは 4.2 mV でした。次に周波数特性を測定したところ、3~7 kHz にかけて若干の盛り上がりが確認出来ましたが前回の 86 A と比較すると高域の落ち込みが若干早くなっています。

以上は AC 110 V を印加し、8 Ω の負荷抵抗を接続した時の値です。

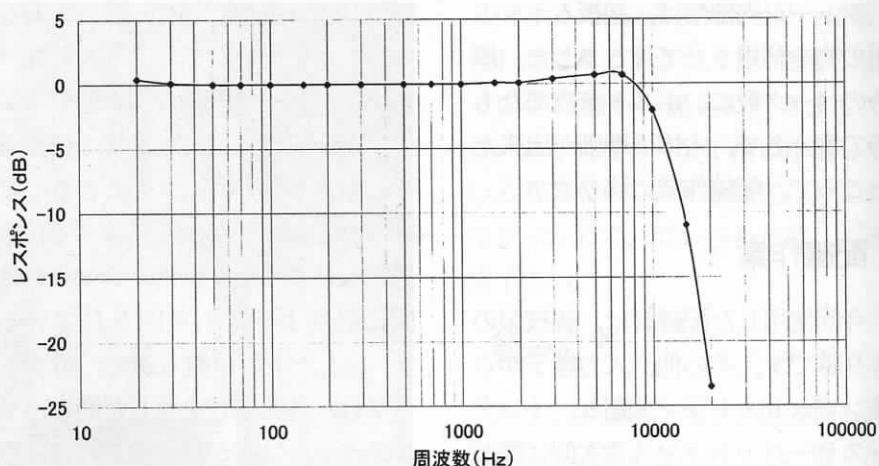

●周波数特性。ひずみ率は 5% で 18 W の出力が得られた。

試聴

今回の試聴にも、前回と同様モーショングラフのシステムを使用しました。このシステムは SE-7508 と呼ばれているもので、ドライバに SE-7015 (フィールドドライバ)、ウーハに SE 7034 (18 インチ・フィールドウーファ) を使用したものです。プリアンプ

もアルテック 1567 ミキサープリを使用し、WE 86 A の時と同様の CD を聴いてみることにしました。

カーメン・マクレイ、ウイントン・マルサリス、パブロ・カザルス、カルロス・クライバーのベートーヴェン等々、それぞれ十分楽しめ、やはり中低域の充実度は見事なものでした。あわせて、最近始めた SP レコードの電気再生に使用してみました。高域の減衰が良い具合に効果を発揮し、なかなかのものでした。まあ時代的な組み合わせのことを考えれば当たり前なのでしょうけど……。

終わりに

現実的に周波数特性を見ていただければお分りのとおり、現代ではかなりのナローレンジです。10 kHz も満足に出ないようなアンプですが、それをものともせず、音楽を楽しませてくれる……。前回の WE 86 A と、今回のアンプの特性は技術的に不可能だったのではなく、もちろん当時のフォトセルの特性のこともあったのですが、楽しむのにはこれで十分という考えもあったのでは、と考えさせられてしまいます。



●今回使った試聴システム